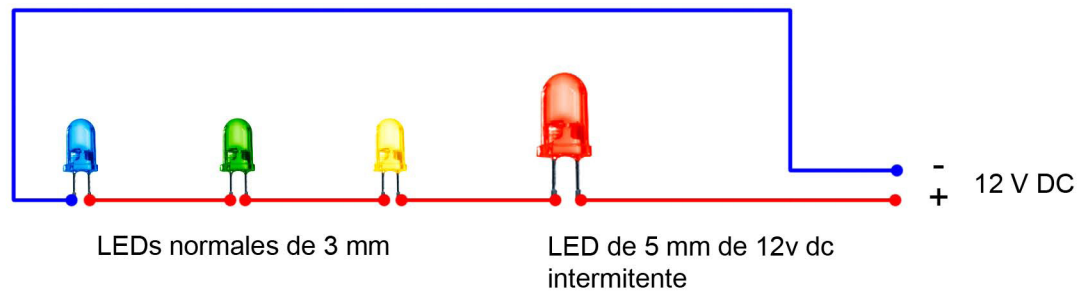


LED INTERMITENTE



Esta es la forma mas fácil de hacer que un LED o varios hagan intermitencia. Conectando en serie uno o varios LEDs a un LED comercial de 12 v dc que ya incorpora la intermitencia, por simpatía los otros LED hacen intermitencia. No es necesaria una resistencia porque el LED de 5 mm es de 12 v. Ahora se trata de ocultar el LED de 5 mm y colocar los otros donde convenga.

CIRCUITO DE LED INTERMITENTE CON TRANSISTOR



Variando el condensador a mas micro faradios el LED parpadea mas lentamente, y a menos micro faradios parpadea mas rápido. Se pueden conectar dos LEDs pero baja el brillo del LED.